

# Tartalomjegyzék

<b>Előszó .....</b>	<b>xi</b>
<b>1. Bevezetés.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Fogalmak, definíciók .....</b>	<b>1</b>
1.1.1. Mintapéldák .....	2
1.1.1.1. Mechanikus kapcsoló illesztése .....	2
1.1.1.2. Nyomtató illesztése .....	3
1.1.1.3. Katódsugárcsöves kijelző (CRT) illesztése .....	7
1.1.1.4. Floppy disk illesztése .....	8
1.1.1.5. Lámpák vezérlése közös használatú buszon keresztül.....	10
1.1.2. Az interfések általános jellemzése .....	11
<b>2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1. Mechanikai jellemzők.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2. Elektromos jellemzők .....</b>	<b>14</b>
2.2.1. A logikai értékekhez hozzárendelt feszültség- vagy áramtartományok .....	14
2.2.1.1. Aszimmetrikus jelátviteli rendszerek .....	14
2.2.1.2. Szimmetrikus jelátviteli rendszerek .....	16
2.2.1.3. Áramhurkos rendszerek.....	17
2.2.1.4. Szabványos jelszintek és a DC-zajimmunitás .....	19
2.2.2. Meghajtók és vevők paraméterei .....	30
2.2.2.1. Statikus paraméterek .....	30
2.2.2.2. Dinamikus paraméterek .....	31
2.2.3. Adó- (meghajtó-), vevő- és adó/vevő áramkörök .....	32
<b>2.3. Logikai jellemzők .....</b>	<b>43</b>
2.3.1. A buszrendszerek osztályozása .....	43
2.3.1.1. Alapfogalmak.....	43
2.3.1.2. A buszok szintjei.....	45
2.3.1.3. A buszok osztályozása a használati jog szerint .....	46
2.3.1.4. A buszok osztályozása a funkciók szétesztottsága szerint.....	47
2.3.2. Tranzakciók.....	49
2.3.2.1. Terminológia.....	49
2.3.2.2. Buszkérélem és arbitráció.....	51

2.3.2.3. A dinamikus arbitráció hardvermegvalósítási módjai.....	53
2.3.2.4. Adatátvitel és címzés .....	61
<b>3. PC-architektúrák .....</b>	<b>75</b>
<b>3.1. A PC-k fejlődési vonala .....</b>	<b>75</b>
3.1.1. IBM PC és PC/XT .....	75
3.1.2. IBM PC/AT .....	76
<b>3.2. IBM PC/XT .....</b>	<b>77</b>
3.2.1. Architektúra.....	77
3.2.2. A PC/XT I/O busza (ISA-8 busz) .....	80
3.2.3. Illesztési mintapélda – Párhuzamos illesztő.....	81
3.2.4. Illesztési mintapélda – Analóg adatgyűjtő.....	86
<b>3.3. IBM PC/AT.....</b>	<b>90</b>
3.3.1. Az eredeti PC/AT .....	90
3.3.2. Északi/déli híd alapú rendszerek.....	91
3.3.3. Hubalapú rendszerek .....	92
<b>4. Alapvető PC-interfészek .....</b>	<b>97</b>
<b>4.1. Billentyűzet és egér .....</b>	<b>97</b>
4.1.1. Billentyűzet.....	97
<b>4.2. Soros interfész.....</b>	<b>100</b>
<b>4.3. Párhuzamos interfész.....</b>	<b>104</b>
4.3.1. Mechanikai tulajdonságok .....	105
4.3.2. Elektromos tulajdonságok .....	106
4.3.3. Logikai tulajdonságok .....	107
<b>4.4. Az ATA-interfész .....</b>	<b>117</b>
4.4.1. ATA-változatok és jellemzőik .....	118
4.4.2. Kapacitáskorlát.....	121
4.4.3. Fizikai tulajdonságok .....	124
4.4.4. Elektromos tulajdonságok .....	125
4.4.4.1. Statikus paraméterek .....	126
4.4.4.2. Dinamikus paraméterek .....	126
4.4.5. Logikai tulajdonságok .....	131
4.4.5.1. Az interfész jelei .....	131
4.4.5.2. Regiszterstruktúra .....	132
4.4.5.3. Parancskészlet.....	133

---

<b>5. SATA (Serial ATA) .....</b>	<b>137</b>
<b>5.1. Általános áttekintés .....</b>	<b>137</b>
5.1.1. A SATA-alrendszer működése .....	139
5.1.2. Szabványos ATA-emuláció .....	140
<b>5.2. Fizikai réteg.....</b>	<b>140</b>
5.2.1. Fontosabb tulajdonságok.....	140
5.2.2. Kábel és csatlakozók.....	141
5.2.4. Funkcionális leírás .....	143
<b>5.3. Adatkapcsolati réteg.....</b>	<b>147</b>
5.3.1. Fontosabb tulajdonságok.....	148
5.3.2. Kódolási rendszer – 8b/10b kódolás .....	149
5.3.3. Átviteli mód.....	151
5.3.3.1. Primitívek .....	152
5.3.3.2. CRC-számítás .....	153
5.3.3.3. Összekeverés (scrambling). ....	153
<b>5.4. Transzportréteg .....</b>	<b>154</b>
5.4.1. Általános jellemzők.....	154
5.4.2. Keretinformációs struktúra .....	155
5.4.3. Native Command Queuing (NCQ) .....	157
<b>6. USB .....</b>	<b>165</b>
<b>6.1. Bevezetés .....</b>	<b>165</b>
6.1.1. Az USB kifejlesztésének igénye .....	165
6.1.2. Az USB sajátosságai .....	167
6.1.3. Rendszer-architektúra.....	168
<b>6.2. Mechanikai jellemzők.....</b>	<b>176</b>
6.2.1. Csatlakozók .....	176
6.2.2. Kábelek.....	177
<b>6.3. Elektromos jellemzők .....</b>	<b>178</b>
6.3.1. Adóvevők és jelszintek .....	179
6.3.2. Tápfeszültségbusz (V <sub>BUS</sub> ) .....	185
<b>6.4. Logikai jellemzők .....</b>	<b>187</b>
6.4.1. Az adatátvitel elemei az USB-buszon.....	187
6.4.2. Csomagok .....	188
6.4.3. Tranzakciók.....	193
6.4.4. USB-leírók és a konfigurálás .....	198
6.4.5. USB-hostszoftver .....	201
<b>6.5. Az EZ-USB eszközvezérlőcsalád .....</b>	<b>204</b>
6.5.1. Általános jellemzők.....	205

<b>7. SCSI.....</b>	<b>213</b>
<b>7.1. A SCSI evolúciója .....</b>	<b>213</b>
<b>7.2. Általános jellemzők .....</b>	<b>219</b>
<b>7.3. Mechanikai jellemzők.....</b>	<b>220</b>
<b>7.4. Elektromos jellemzők .....</b>	<b>222</b>
<b>7.4.1. Aszimmetrikus jelátvitel .....</b>	<b>222</b>
<b>7.4.2. Szimmetrikus nagyfeszültségű jelátvitel (HVD).....</b>	<b>223</b>
<b>7.4.3. Szimmetrikus kisfeszültségű jelátvitel (LVD) .....</b>	<b>224</b>
<b>7.5. Logikai jellemzők .....</b>	<b>225</b>
<b>7.5.1. A SCSI-busz jelei .....</b>	<b>225</b>
<b>7.5.2. A SCSI-busz működési fázisai .....</b>	<b>227</b>
<b>7.5.3. Információátviteli üzemmódok .....</b>	<b>232</b>
<b>7.5.4. SCSI-üzenetek .....</b>	<b>237</b>
<b>7.5.4.1. A taszk, a nexus és a kettős pointerkészlet .....</b>	<b>237</b>
<b>7.5.4.2. Az üzenetek struktúrája .....</b>	<b>238</b>
<b>7.5.4.3. Fontosabb üzenetek.....</b>	<b>239</b>
<b>7.5.5. SCSI-parancsok .....</b>	<b>243</b>
<b>7.5.5.1. Általános jellemzők .....</b>	<b>243</b>
<b>7.5.5.2. Egy multimédiás parancs részletes bemutatása .....</b>	<b>249</b>
<b>8. A PCI-buszcsalád.....</b>	<b>253</b>
<b>8.1. Bevezetés .....</b>	<b>253</b>
<b>8.1.1. Az ISA-busz kiváltásának az igénye.....</b>	<b>253</b>
<b>8.1.2. A PCI-buszcsalád fejlődése.....</b>	<b>254</b>
<b>8.2. A PCI-busz .....</b>	<b>255</b>
<b>8.2.1. Bevezetés.....</b>	<b>256</b>
<b>8.2.2. Mechanikai jellemzők .....</b>	<b>256</b>
<b>8.2.3. Elektromos jellemzők .....</b>	<b>259</b>
<b>8.2.3.1. Általános megjegyzések .....</b>	<b>259</b>
<b>8.2.3.2. 5 V-os jelszintű rendszerek .....</b>	<b>260</b>
<b>8.2.3.3. 3,3V-os jelszintű rendszerek .....</b>	<b>265</b>
<b>8.2.4. Logikai jellemzők .....</b>	<b>265</b>
<b>8.2.4.1. A PCI-busz jelei .....</b>	<b>265</b>
<b>8.2.4.2. Buszparancsok.....</b>	<b>269</b>
<b>8.2.4.3. A PCI-protokoll elemei .....</b>	<b>270</b>
<b>8.2.4.4. Tranzakciók .....</b>	<b>274</b>
<b>8.2.4.5. A konfigurációs tartomány .....</b>	<b>279</b>
<b>8.2.4.6. Megszakítási rendszer .....</b>	<b>285</b>
<b>8.3. A CompactPCI-busz .....</b>	<b>286</b>
<b>8.3.1. Mechanikai tulajdonságok .....</b>	<b>286</b>

---

8.3.2. Elektromos tulajdonságok .....	289
8.3.3. Logikai tulajdonságok .....	290
<b>8.4. A PCI-X-busz .....</b>	<b>291</b>
8.4.1. Bevezetés .....	291
8.4.2. A PCI-X fontosabb sajátosságai .....	292
<b>8.5. A PCI Express busz .....</b>	<b>300</b>
8.5.1. A soros technológia előtérbe kerülése .....	300
8.5.2. A PCI Express rendszer-architektúrája .....	301
8.5.3. Fizikai réteg .....	304
8.5.3.1. Az adó logikai alrendszer .....	305
8.5.3.2. A vevő logikai alrendszer .....	309
8.5.3.3. Az elektromos réteg .....	312
8.5.4. A csomagalapú réteges protokoll .....	316
8.5.4.1. Általános jellemzők .....	317
8.5.4.2. A tranzakciósréteg-csomag .....	319
8.5.4.3. TLP-típusok .....	322
8.5.4.4. Adatkapcsolatiréteg-csomagok .....	324
8.5.5. A szolgáltatás minősége .....	327
8.5.5.1. Virtuális csatornák és forgalomsztályok .....	328
8.5.5.2. Arbitráció .....	328
<b>8.6. AGP (Accelerated Graphics Port).....</b>	<b>329</b>
8.6.1. Bevezetés .....	330
8.6.2. AGP-sajátosságok .....	332
<b>9. Soros buszok .....</b>	<b>337</b>
<b>9.1. Topológiák.....</b>	<b>337</b>
<b>9.2. Villamos rétegre vonatkozó szabványok .....</b>	<b>338</b>
9.2.1. TIA/EIA-423 (RS-423).....	338
9.2.2. TIA/EIA-422 (RS-422).....	339
9.2.3. TIA/EIA-485 (ISO/IEC 8284) .....	340
9.2.4. Kisfeszültségű, szimmetrikus jelátviteli interfészek és buszok.....	345
<b>9.3. Kártyán belüli soros buszok .....</b>	<b>346</b>
9.3.1. Az I <sup>2</sup> C-busz .....	346
9.3.3.1. Az I <sup>2</sup> C-busz elektromos jellemzői .....	347
9.3.1.2. Logikai jellemzők .....	348
9.3.1.3. Kiegészítés .....	352
9.3.2. HyperTransport .....	352
9.3.2.1. Bevezetés .....	352
9.3.2.2. Réteges architektúra .....	353
9.3.2.3. Elektromos jellemzők .....	354

9.3.2.4. A busz jelei .....	355
9.3.2.5. Topológia .....	356
9.3.2.6. Csomagalapú kommunikáció .....	358
9.3.2.7. Folyamvezérlés .....	359
9.3.2.8. Egy HyperTransport-linkeket használó architektúra .....	360
<b>„A” függelék: Távvezeték .....</b>	<b>363</b>
<b>A.1. A távvezetékek jellemzése .....</b>	<b>363</b>
<b>A.2. A távvezetéken lejátszódó folyamatok .....</b>	<b>364</b>
A.2.1. A folyamatok szemléltetése .....	364
A.2.2. A folyamatok matematikai leírása .....	366
A.2.3. A Bergeron-módszer .....	367
A.2.4. Tipikus esetek vizsgálata bekapcsoláskor .....	369
A.2.5. Tipikus esetek vizsgálata kikapcsoláskor .....	373
A.2.6. Nemlineáris meghajtó- és lezáróimpedanciák .....	375
A.2.7. A hullámimpedancia meghatározása .....	376
<b>„B” függelék: Metastabilitás .....</b>	<b>381</b>
<b>B.1. A metastabilitás jelensége .....</b>	<b>381</b>
<b>B.2. Az illegális állapot felléptének valószínűsége .....</b>	<b>385</b>
<b>B.3. A metastabilitás kvantitatív leírása .....</b>	<b>386</b>
<b>B.4. Szinkronizáló áramkörök .....</b>	<b>390</b>
<b>„C” függelék: Élő behelyezés .....</b>	<b>393</b>
<b>C.1. Elszigeteltségi szintek .....</b>	<b>393</b>
<b>C.2. Áramköri megoldások .....</b>	<b>394</b>
<b>„D” függelék: A rendszerek integritását csökkentő         hatások .....</b>	<b>401</b>
<b>D.1. Zajok .....</b>	<b>401</b>
D.1.1. Oszcilláció .....	402
D.1.2. Átszórás .....	406
D.1.3. Elektromágneses interferencia .....	408
<b>D.2. Dzsitter .....</b>	<b>411</b>
<b>D.3. Jelelcúsázás .....</b>	<b>412</b>
<b>Tárgymutató .....</b>	<b>415</b>
<b>Irodalomjegyzék .....</b>	<b>421</b>